



समझा बिलाए, भरेगा हुंकार

HUNKAR 2025

में आपका स्वागत हैं

HUNKAR 2025



VIDYAKUL

PHYSICS

JP UJALA Sir

अध्याय 03



Rheostat

Heat or Power
in Electric Circuit

आज का टॉपिक

POTENTIOMETER

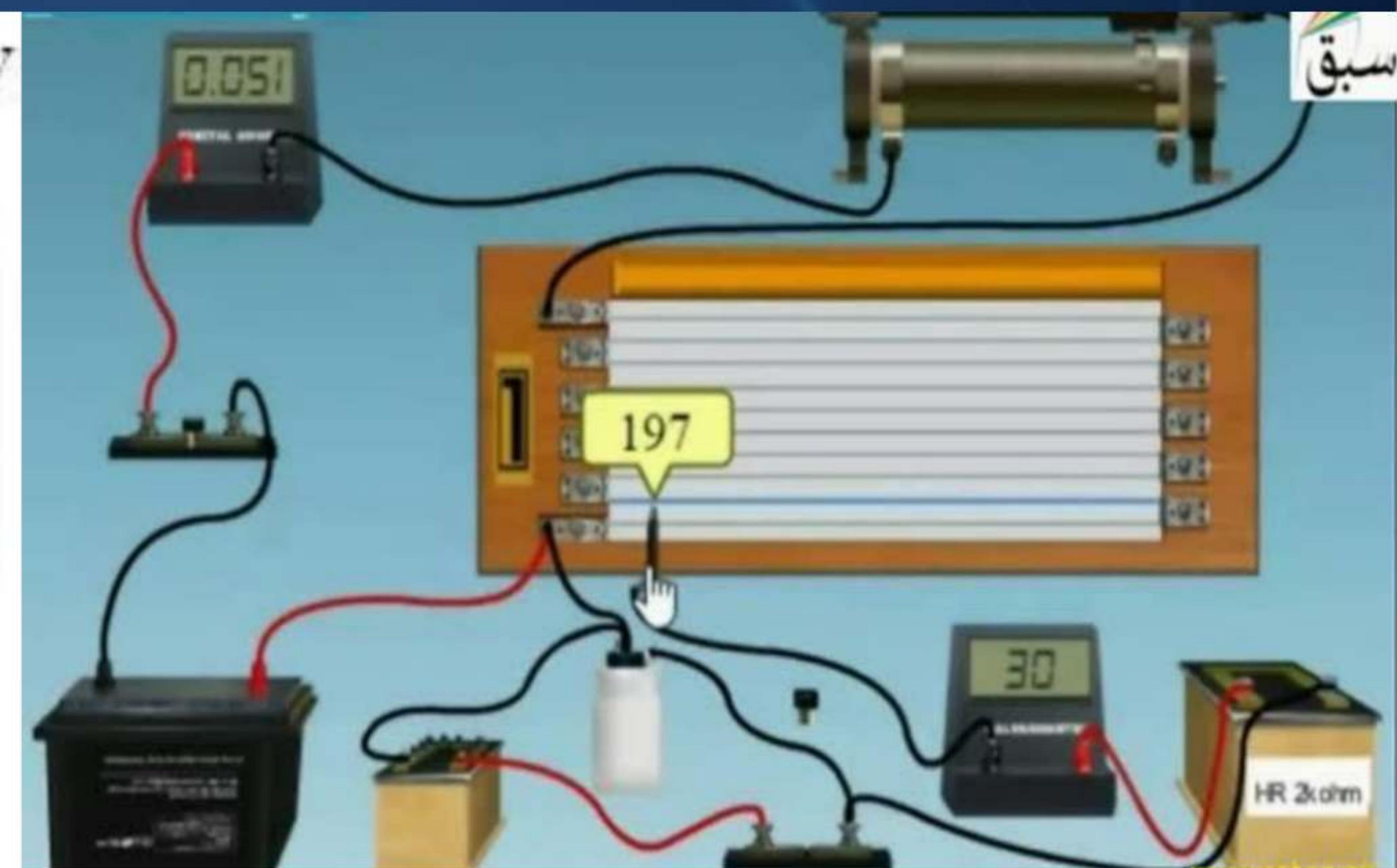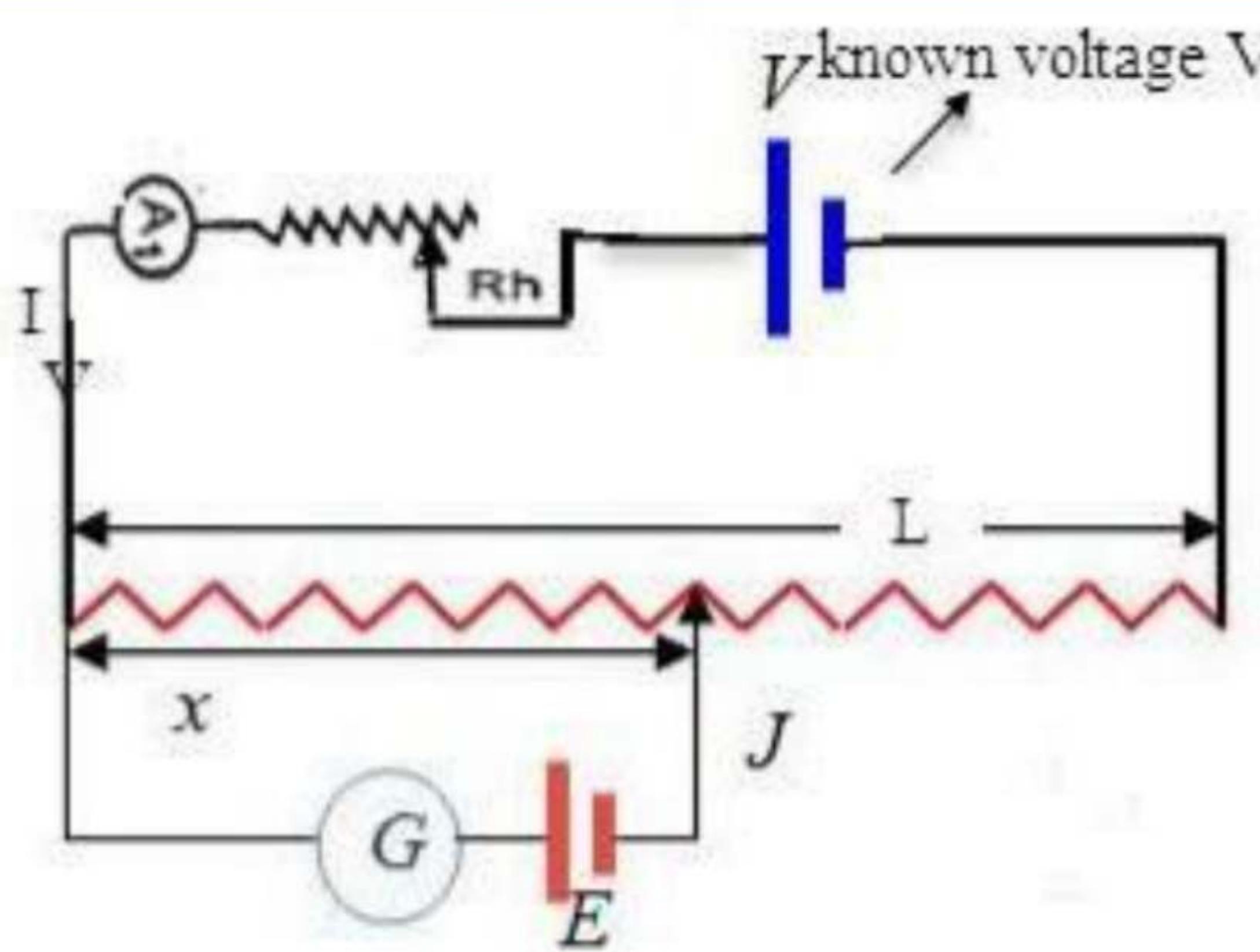विभव आपी कि बनावन नया कार्य लिखि का एक्सिंग वर्णन कै।



Introduction- It is an electrical device which measures EMF of a cell and potential difference between any two points of an electrical circuit more accurately than the voltmeter.

यह एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी सेल के विद्युत वाहक बल को माप सकते हैं तथा किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को वोल्ट मीटर की अपेक्षा ज्यादा यथार्थता के साथ माप सकते हैं।

Principle- It works on the principle which says that when there is no current through a conductor then potential of both terminals will be same.

यह उस सिद्धांत पर कार्य करता है जो यह कहता है कि यदि किसी चालक से विद्युत धारा शून्य हो तो उसके दोनों सिरों का विभव समान होगा।

Construction- It consists of a long resistive wire CE of length L made up of magnin or constantan . A battery of known voltage and internal resistance connected to this wire and forms a primary circuit. There is a galvanometer Connected with the one point of circuit and other end of galvanometer connected with jockey which can slide on the long resistive wire.

इसमें एक L लंबाई का प्रतिरोधक तार लगा रहता है जो मैग्निन या कास्टेनटन का बना होता है इसके दोनों सिरों से एक जात विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध वाला सेल लगाकर इसे एक प्रौथमिक परिपथ बना दिया जाता है इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है जिसका एक सिरा बाहरी परिपथ से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा जॉकी से जुड़ा होता है जो प्रतिरोधक तार पर खिसकाया जा सकता है।


Working- To measure the potential difference between two points of an external circuit we connect one end of the wire with the one point of the external circuit and the another point of external circuit connected by the galvanometer, now we slide the jockey of galvanometer on the resistive wire and find a neutral point where current through galvanometer becomes zero at this stage we measure the length of the wire and find the potential difference between two points of external circuit.

विभवमापी की सहायता से किसी बाहरी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए विभवमापी के तार के एक सिरे से बाहरी परिपथ के एक बिंदु को जोड़ा जाता है तथा गैल्वेनोमीटर के एक सिरे से बाहरी परिपथ के एक बिंदु से जोड़ा जाता है और दूसरे छोर पर लगे गैल्वेनोमीटर के jockey को प्रतिरोधक ताँर पर खिसका कर एक ऐसे बिंदु पर ले जाया जाता है जहां से गैल्वेनोमीटर से गुजरने वाली धारा शून्य हो जाए और इस प्रकार बाहरी परिपथ के दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर और विभवमापी के दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर बराबर हो जाता है।



APPLICATION OF POTENTIOMETER

1. Measurement of EMF of ideal cell. आदर्श सेल के EMF का मापन
2. Measurement of internal resistance of non ideal cell
3. Comparison of EMF of two cells.

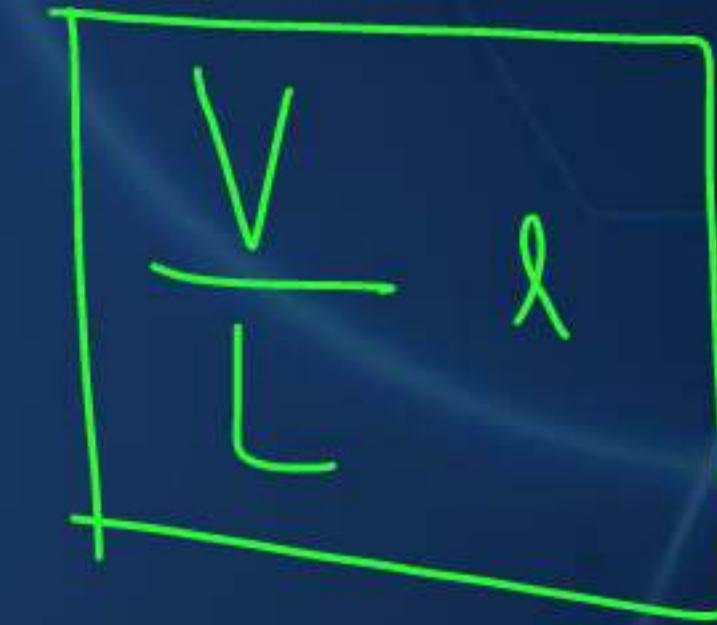- 1) अवादर्श सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मापन
- 2) दो सेल के विधुत वाटक बीच की तुलना



RHEOSTAT

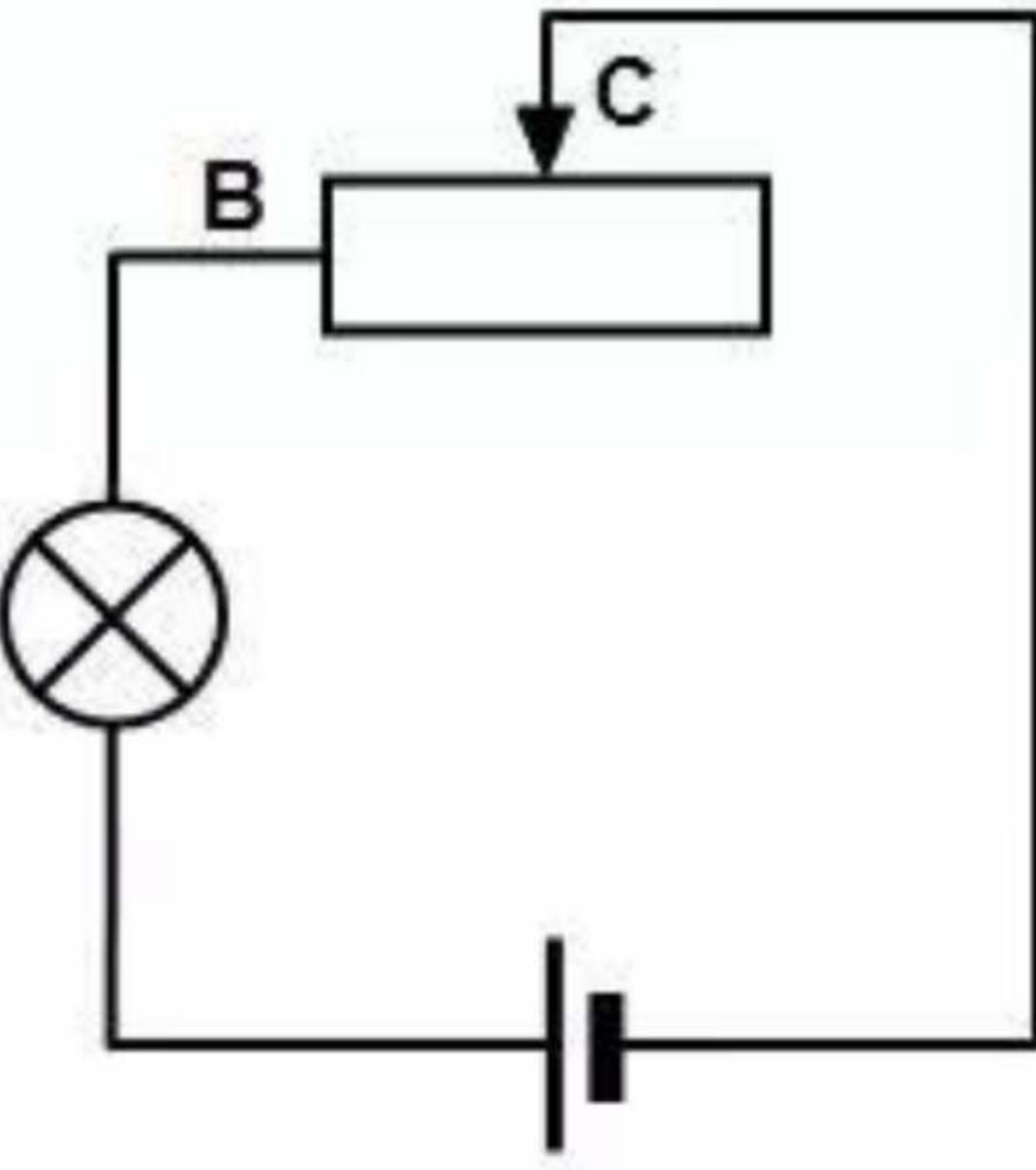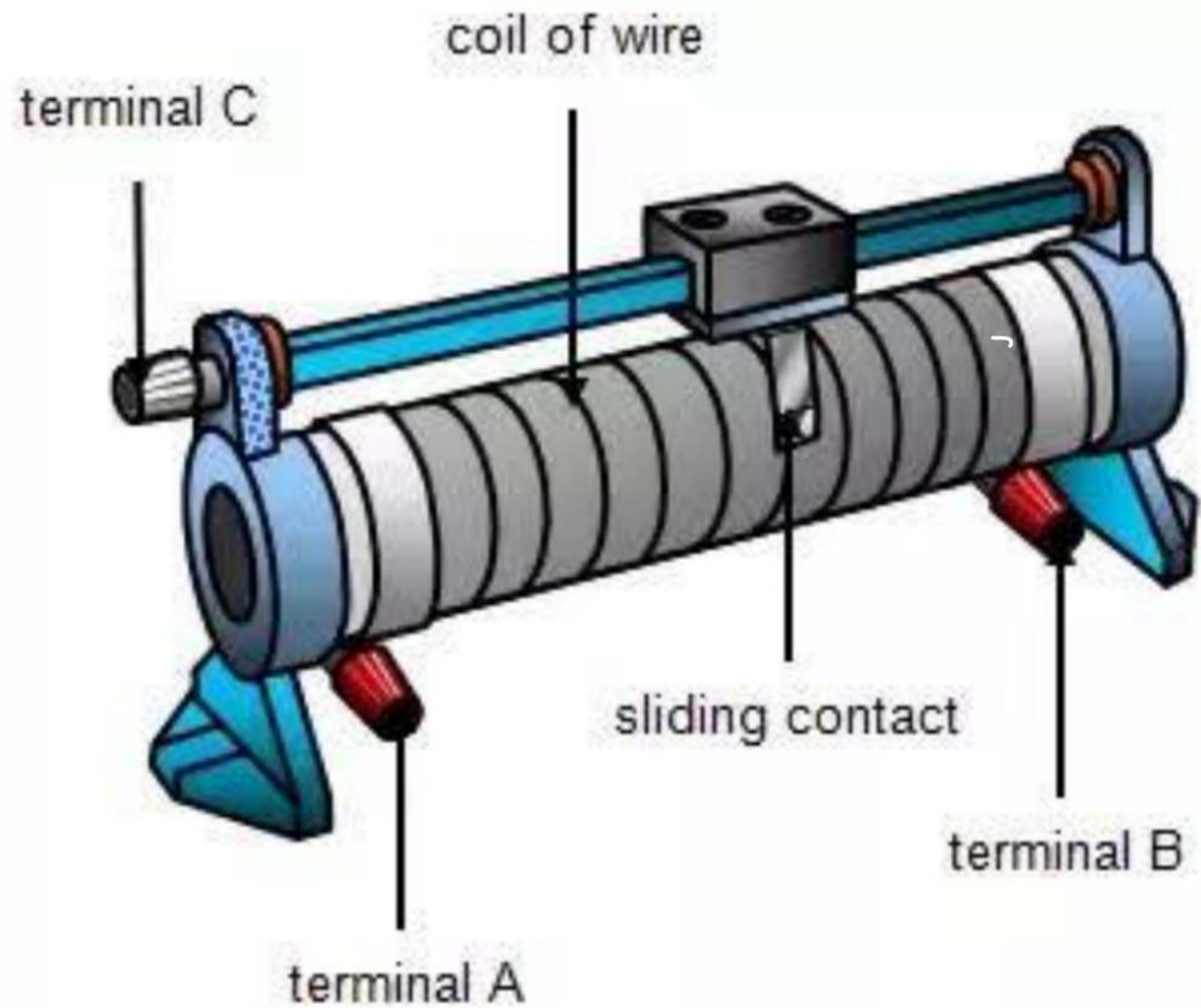

RHEOSTAT


Introduction- It is an electrical device which controls electric current in circuit by changing resistance.

यह एक ऐसा विद्युतीय यंत्र है जो किसी परिपथ में प्रतिरोध के मान में परिवर्तन करके धारा के मान को नियंत्रित करता है

Construction- It is made up of long constantan or manganin wire. This wire wrapped over an insulating cylinder. There is a jockey connected to it, which can slide over the cylinder.

यह कांस्टेटन या मैग्निन से बने लंबे प्रतिरोधक तार को एक कुचालक बेलना कार वस्तु पर लपेट कर बनाया जाता है जिस पर एक जोकि लैंगा रहता है जिसको खिसका कर प्रतिरोध का मान परिवर्तित किया जा सके।

⊗

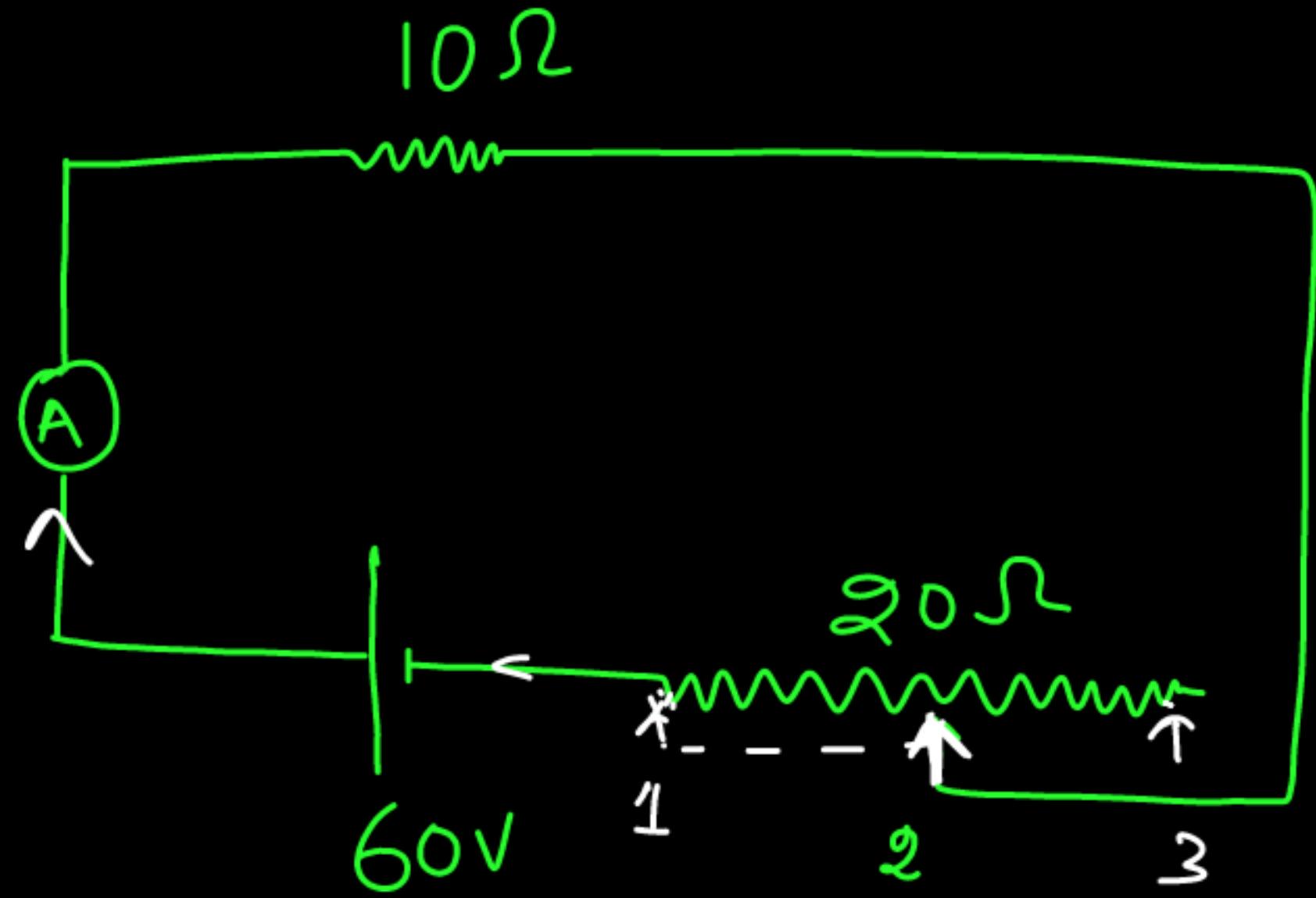

Case - I. $i = \frac{60}{10} = 6 \text{ A}$

$V = iR$

$i = \frac{V}{R}$

Case - II.

$$i = \frac{V}{R} = \frac{60}{20} = 3 \text{ A}$$

Case - III


$$i = \frac{V}{R} = \frac{60}{30\Omega} = 2 \text{ A}$$

④ Heat Generated in Conductor during flow of current
धारा_प्रवाह के द्वारा धारक में ऊपर उमा।

When Electric current passes through conductor
then due to inelastic collision of electrons
with lattice then energy gets lost & this
energy converted as heat.

जब विद्युत धारा धारक में प्रवाहित होती है तो इसके
लिए लद्दानी lattice के बाधे टक्कर करने से नष्ट ऊपरी
ऊर्जा का ह्रस्व करते हैं यही ऊर्जा उमा के रूप में प्राप्त होती है।

⊗ Heat generated

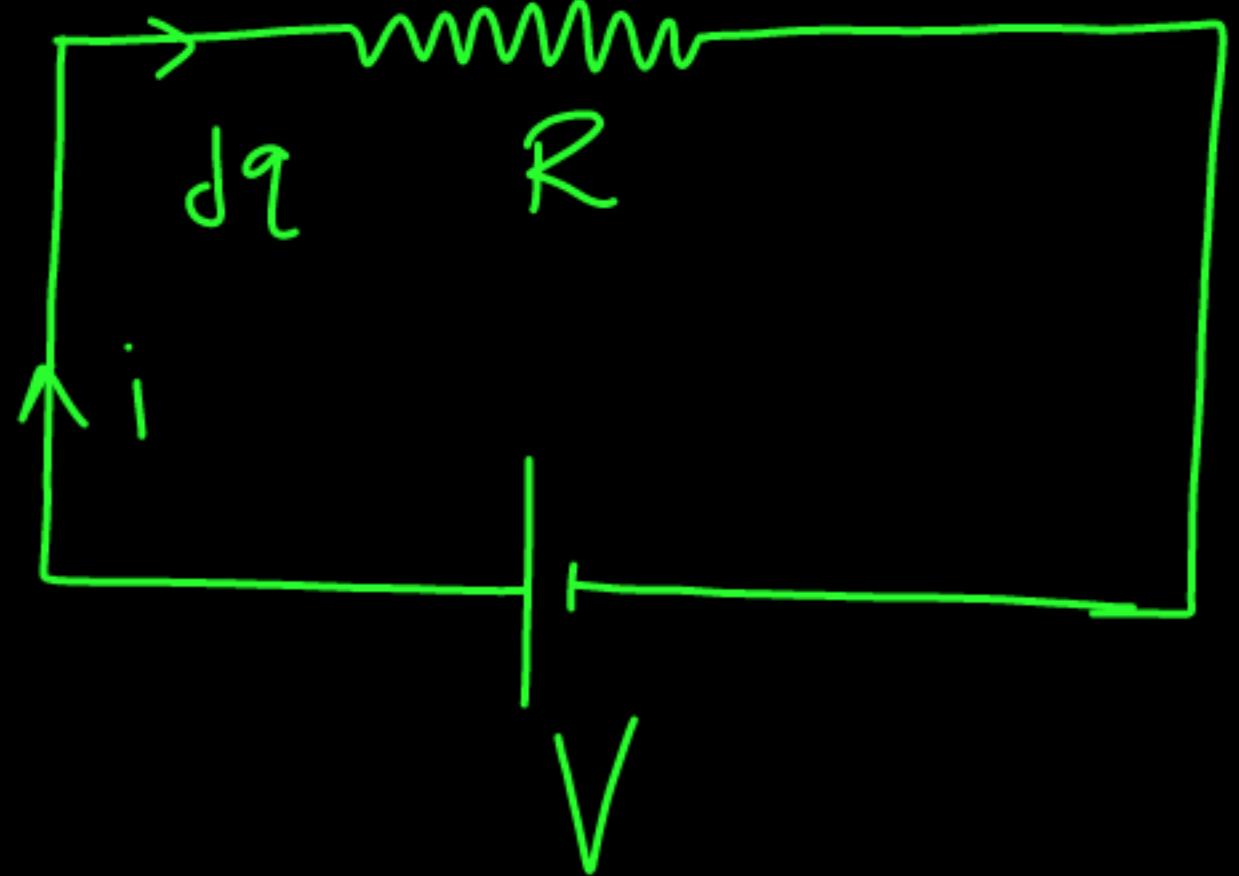

Work done by cell

developed as Heat energy

वृद्धि के द्वारा किया गया क्रांति उमा के सूपर ने उपर लाता है।

$$W = \int_{0}^{t} V i dt$$

$W = Vit$

$t = \text{total time}$

$$\frac{dW}{dq} = V$$

$$dW = V \cdot dq$$

$$dW = V \left(\frac{dq}{dt} \right) \times dt$$

$$dW = V i dt$$

$$W = \int_{0}^{t} Vit dt$$

$$\otimes H = Vit$$

$$V = iR$$

$$H = iRit$$

$$H = i^2 Rt$$

$$H = Vit$$

$$i = \frac{V}{R}$$

$$H = \frac{V^2}{R} t$$

Unit → Joule

* Power Required in an electric circuit
विद्युत परिपथ में आवश्यक ऊर्जा

$$P = V i$$

$$\therefore V = iR \quad i = \frac{V}{R}$$

$$P = i^2 R$$

$$P = \frac{dW}{dt}$$

कार्य करने की दर
को शक्ति कहते हैं।

$R \rightarrow$ Unit

$$\frac{\text{Watt}}{\text{A}^2}$$

$$P = \frac{V_i dt}{dt}$$

$$P = V_i$$

* $\boxed{\text{Unit} \rightarrow \text{Volt - A}}$

$$P = \frac{V^2}{R}$$

* If a bulb has rating 100W & 220V then Find its


Resistance.

यदि एक बल्ब का Rating (100W, 220V) हो इसका प्रतिरोध
क्या होगा?

$$\therefore P = \frac{V^2}{R}$$

$$R = \frac{V^2}{P} = \frac{220 \times 220}{100} = \underline{\underline{484 \Omega}}$$

Q

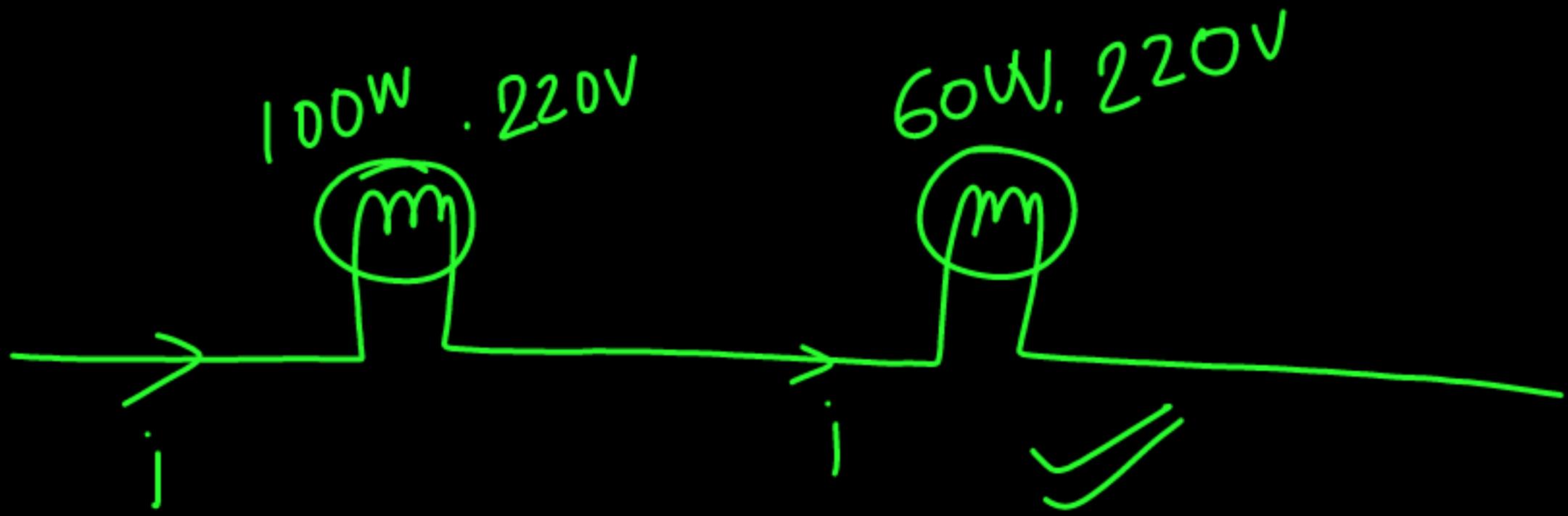

$$P = \frac{V^2}{R}$$

$$R = \frac{V^2}{P} = \frac{220 \times 220}{\cancel{6} \phi} \cancel{\frac{11}{3}}$$

$$= \frac{2420}{3}$$
$$= 806.$$

$$H_1 = i^2 R_1 t$$

$$= i^2 \cdot 484 t$$


$$= 484(i^2 t) \quad H_2 = 806.6(i^2 t)$$

$$H_2 = i^2 R_2 t$$

$$= i^2 \cdot 806.6 t$$

1

(*)

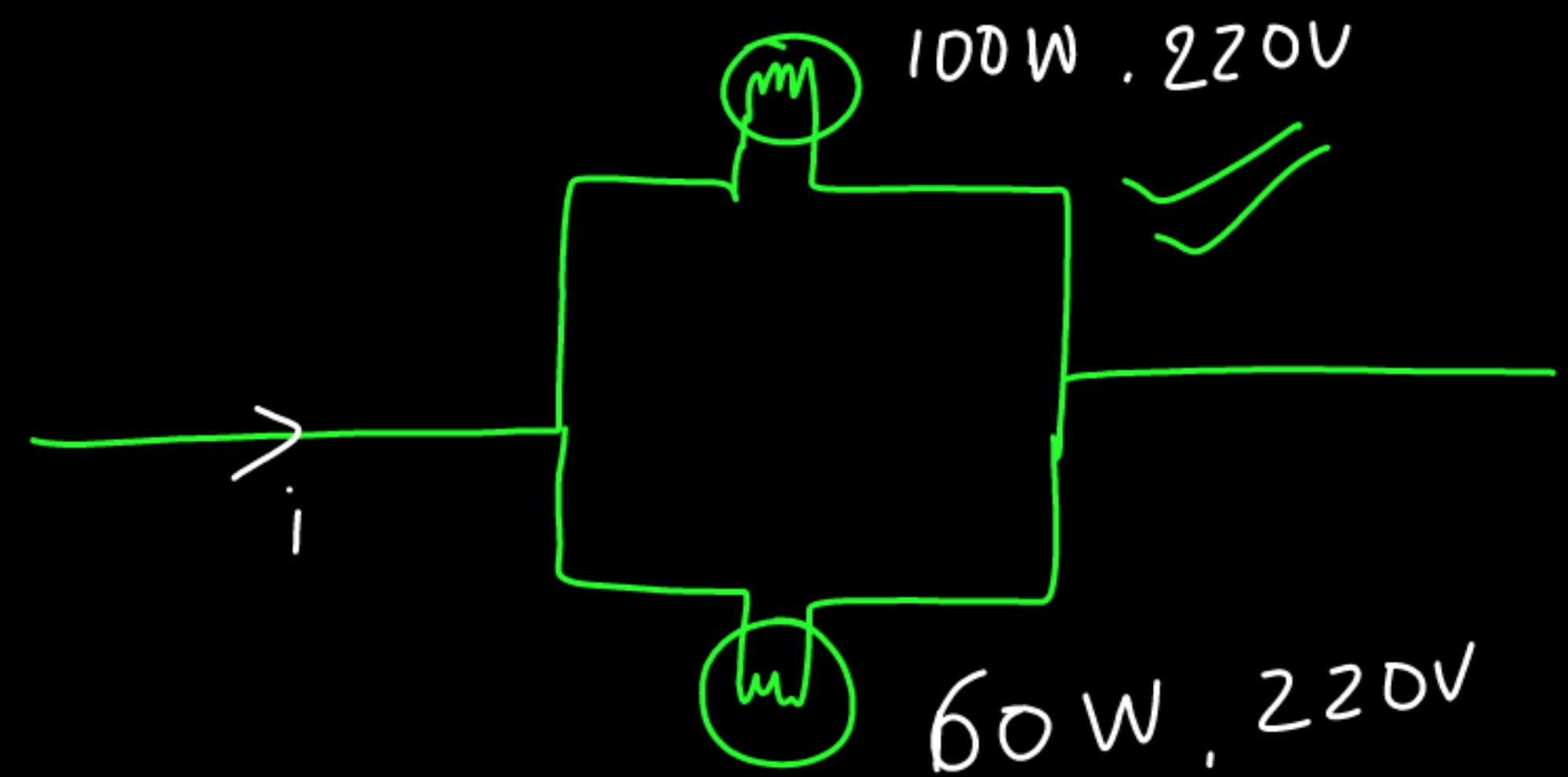

$$H_1 = \frac{V^2}{R_1} \cdot t$$

$$H_2 = \frac{V^2}{R_2} \cdot t$$

$$H_1 = \frac{V^2 t}{484}$$

$$H_2 = \frac{V^2 t}{806.66}$$